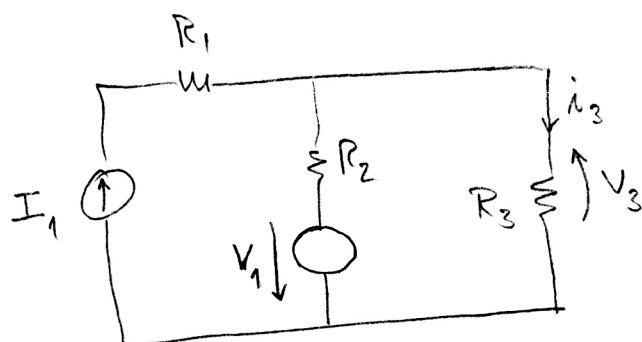


# SUPERPOSITION




$$I_1 = 1A ; V_1 = 20V$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 10\Omega$$

Find  $i_3$  or  $V_3$  via.  
superposition.


①  $I_1 = 1A ; V_1 = 0$

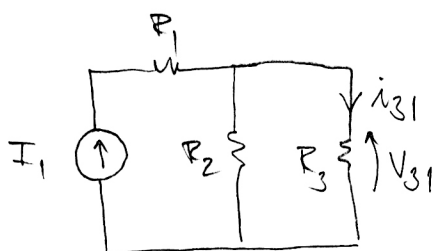

$$i_{31} = I_1 \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 1 \cdot \frac{10}{10 + 10} = \underline{0,5A}$$

$$V_{31} = i_{31} \cdot R_3 = 0,5 \cdot 10 = \underline{5V}$$

②  $I_1 = 0 ; V_1 = 20V$

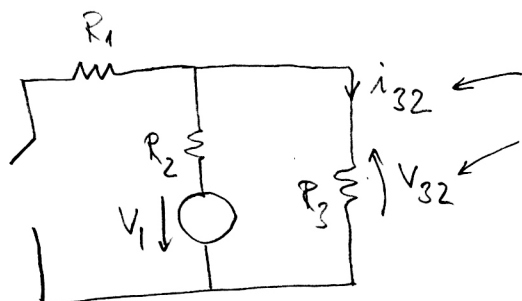

NB! Same def. returning current  
under ①

$$i_{32} = - \frac{V_1}{R_2 + R_3} = - \frac{20}{10 + 10} = \underline{-1A}$$

$$V_{32} = i_{32} \cdot R_3 = -1 \cdot 10 = \underline{-10V}$$

Superposition  $\Rightarrow$

$$i_3 = i_{31} + i_{32} = 0,5 + (-1) = \underline{\underline{-0,5A}}$$

$$V_3 = V_{31} + V_{32} = 5 + (-10) = \underline{\underline{-5V}}$$